

Tema 2: Decryption

Responsabili: Sergiu Dudă

Deadline: Detalii în secțiunea [Deadline](#)

Data publicării: 29.11.2020

Data ultimei actualizări: 29.11.2020

Istoric modificări:


- Versiunea inițială

Objective

Tema are ca scop familiarizarea cu noțiunile limbajului Verilog studiate în cadrul primelor laboratoare: module, construcții de limbaj, circuite secvențiale, prin:

- Implementarea unor algoritmi de decriptare
- Implementarea unui banc de registre
- Implementarea unui multiplexor/demultiplexor
- Realizarea conexiunilor între module

Descriere

 

Implementați un **circuit secvențial** în Verilog care primește la intrare date criptate și va scoate pe ieșire informația decriptată. Modulul va implementa 3 algoritmi de decriptare: Cezar, Scytale și ZigZag. Pe interfața de acces la registre se va configura ce algoritm de decriptare va fi folosit și care e cheia de decriptare.

Cifrul Cezar

Cifrul Cezar[1] este un cifru simplu bazat pe adunarea unei constante fiecărui caracter din propoziție cu o constantă N .

Exemplu pentru $N = 3$

Textul criptat: DQD DUH PHUH VL SHUH

Textul decriptat: ANA ARE MERE SI PERE

Pentru criptare se execută o adunare cu 3, pentru decriptare se execută o operație de scădere cu 3.

Cheia de decriptare este numărul cu care fiecare caracter a fost shiftat, și anume N .

Cifrul Scytale

În antichitate, pentru decriptarea cifrului Scytale[2] era nevoie de un cilindru în jurul căruia se înfășura o bucată de pergament pe care era scris mesajul. Dacă cilindrul avea dimensiunea potrivită, literele se aliniau și mesajul devenea vizibil.

Acest lucru este echivalent cu a popula o matrice de $N \times M$ cu caracterele din mesajul criptat. Matricea este populată pe coloane, apoi mesajul poate fi citit pe linii.

Exemplu pentru $N = 4$, $M = 4$

Textul criptat: ARRPNEEEEAMSR AEIR

A	N	A	A
R	E	M	E
R	E	S	I
P	E	R	E

Textul decriptat: ANAAREMERESIPERE

Cheia de decriptare este dimensiunea matricei: **N si M.**

Cifrul ZigZag


Criptarea cu cifrul ZigZag[3] presupune scrierea mesajului în formă de zig-zag, pe mai multe linii. Textul criptat se obține citind literele în ordine de pe fiecare linie. Pentru decriptare este necesar să se cunoască numărul de linii pe care a fost criptat mesajul.

Textul criptat: ARPN AEEEEIEEAMSR

A				R				R				P			
	N		A		E		E		E		I		E		E
		A				M				S				R	


Textul decriptat: ANAAREMERESIPERE.

Implementare

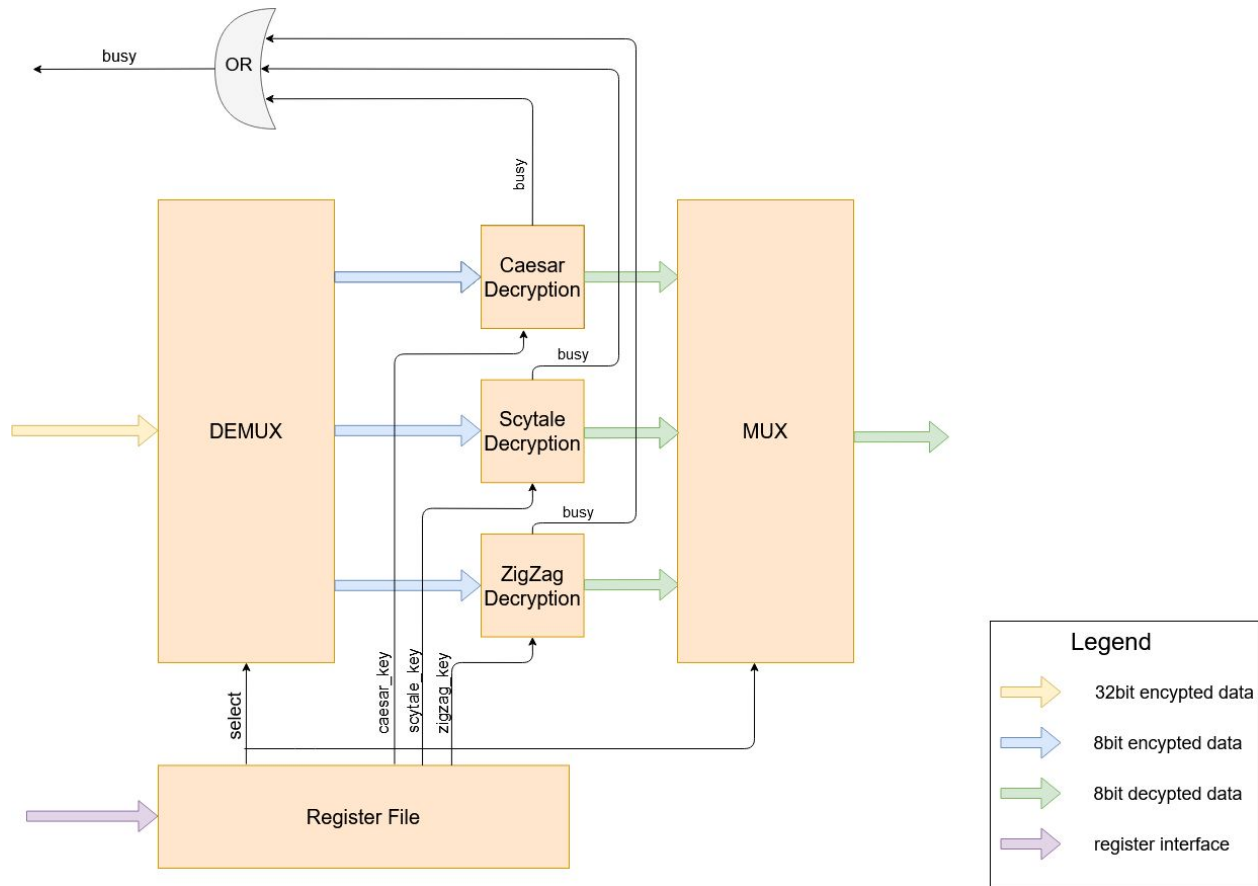


Fiecare algoritm de decriptare va fi implementat într-un modul conform figurii de mai sus. Pentru a ruta datele de intrare către modulul de decriptare dorit se va folosi un **demultiplexor**. Un **multiplexor** va fi folosit pentru a selecta ieșirea corectă. Dacă un modul este ocupat să decripteze datele primite, acesta va ridica semnalul “busy”. Cât timp semnalul busy e pe 1, nu se vor primi date criptate din exterior.

Demultiplexor

 


Demultiplexorul va ruta datele primite de pe interfața de intrare către interfața de ieșire corespunzătoare în funcție de valoarea semnalului *select*. Masterul care trimite datele criptate funcționează pe un ceas de 4 ori mai lent (`clk_mst`) așa că va trimite informația în grupuri de câte patru caractere (4x8 biti). Sistemul nostru va serializa datele și le va trimite pe interfața corespunzătoare în 4 cicli de ceas consecutivi conform figurii de mai jos. Datele sunt considerate valide și vor fi rutate către ieșirea corespunzătoare **doar dacă** semnalul *valid* este 1.

 
Observație! Ceasurile `clk_mst` și `clk_sys` sunt sincronizate.



Multiplexor

 

 
Multiplexorul va primi datele de la fiecare modul de criptare și în funcție de semnalul *select*, va ruta informațiile către ieșire. Multiplexorul va funcționa doar pe ceasul sistemului (`clk_sys`).



Bancul de registre

Bancul de registre conține 4 registre de 16 biți conform tabelului de mai jos

Nume registru	Adresă	Valoare de reset	Funcționalitate
select_register	0x0	0x0	Sunt folosiți doar biții [1:0] Orice scriere a biților [15:2] este ignorată.
caesar_key_register	0x10	0x0	Conține key de decriptare pentru cifrul Cezar
scytale_key_register	0x12	0xFFFF	biții [15:8] conțin numărul de linii N biții [7:0] conțin numărul de coloane M
zigzag_key_register	0x14	0x2	Conține numărul de linii necesare pentru decriptarea cifrului ZigZag

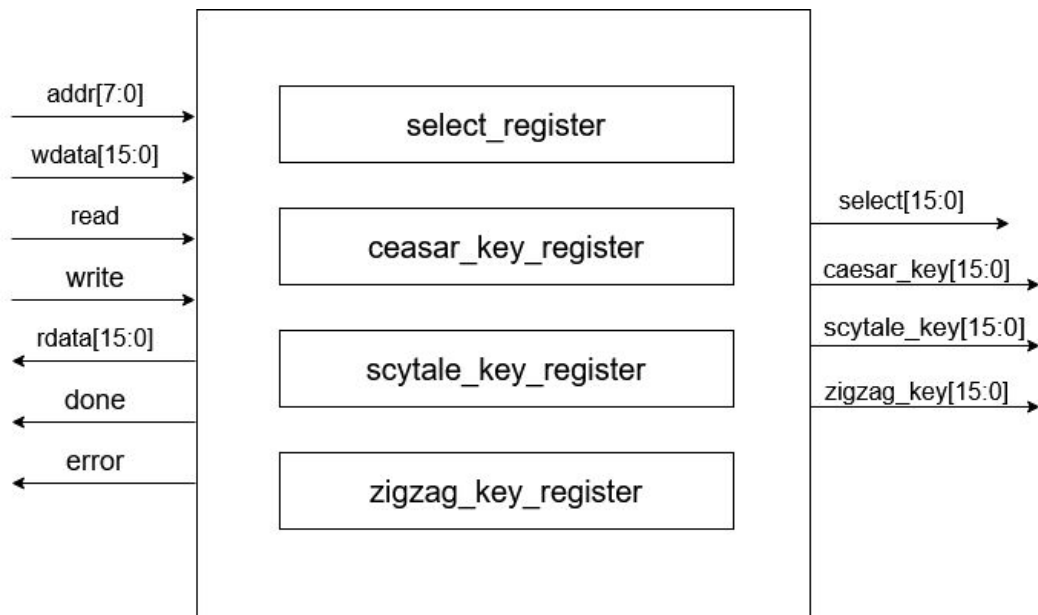

Valoarea stocată în fiecare registru este assignată asincron către ieșirile `select`, `caesar_key`, `scytale_key` și `zigzag_key`.


Descrierea semnalelor

Semnal	Descriere
addr[7:0]	Transmite adresa la care va avea loc accesul de citire/scriere
read	Validează adresa pentru citire. Nu poate să fie ridicat odată cu semnalul <i>write</i>
write	Validează adresa pentru scriere, validează datele de pe wdata[15:0]. Nu poate să fie ridicat odată cu semnalul <i>read</i> .
wdata[15:0]	Conține datele ce vor fi scrise în registrul (validat de semnalul write)
rdata[15:0]	Conține datele ce au fost citite din registru (validat de semnalul done)
done	Marchează încheierea tranzacției: <ul style="list-style-type: none">• Pentru write că registrul a fost scris• Pentru read validează datele de pe rdata Semnalul done trebuie pus pe 1 în ciclul de ceas următor!
error	În cazul în care accesul se face la un registru inexistent, semnalul error se asertează. Este validat de semnalul done.

Exemple de accese:

 
1. Acces de scriere

Se pune pe magistrală adresa dorită: 0x0 (select_register, datele pe care le scriem: 0x2 și se pune semnalul write pe 1. După ce registrul a fost scris, semnalul *done* stă pe 1 un ciclu de ceas.




Semnalul done poate fi pus pe 1 oricând după ce a fost primit accesul de scriere.

2. Acces de citire

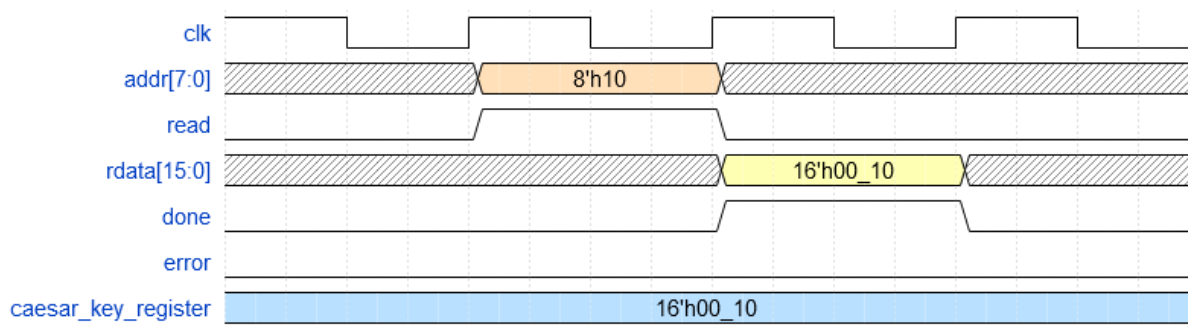


În acest exemplu, a fost citit registrul caesar_key_register, care a returnat valoarea 0x10.

3. Acces la o adresă inexistentă

 


În acest caz este citită adresa 0x25, care nu există. Odată cu done se ridică și semnalul error. Datele de pe magistrala rdata nu contează.


Cifrul Cezar

 

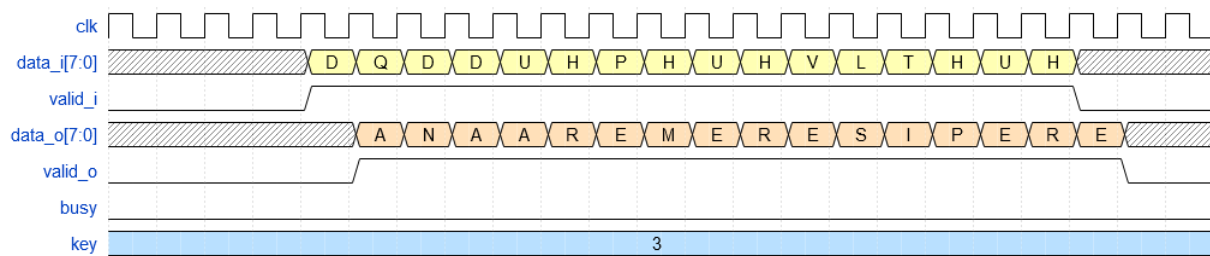Odată primit, fiecare caracter va fi scos în următorul ciclu de ceas decriptat conform cheii primite. Semnalul busy va fi mereu 0.




Cifrul Scytale

 


Spre deosebire de Cifrul Cezar, pentru Scytale este nevoie să avem toate caracterele pentru a putea începe decriptarea. Pentru acest lucru, adăugăm un caracter special de cod 0xFA, care va marca momentul când s-a terminat un transfer de date și decriptarea poate să înceapă. După acest moment, semnalul busy este ridicat și ținut pe 1 până când toate caracterele decriptate sunt scoase pe ieșire.

Observație!

 
- Datele care vin pe intrare cât timp busy este ridicat sunt ignorate.
- Se garantează că nu se trimit niciodată mai mult de 50 de caractere consecutive.



Cifrul ZigZag

 

 Similar cu ZigZag, decriptarea se va face numai după ce este primit caracterul special 0xFA. **Se cere decriptarea doar pentru valorile 2 și 3 ale cheii de decriptare.**



Observație!

- Datele care vin pe intrare cât timp busy este ridicat sunt ignorate.
- Se garantează că nu se trimit niciodată mai mult de 50 de caractere consecutive.

Deadline

Tema "Decryption" va avea trei parti:

- Task 1: Implementarea bancului de registre
 - Deadline soft: 6.12.2020, 23:59
 - ¹Deadline hard: 20.12.2020, 23:59
- Task 2: Implementarea modulelor de decriptare Cezar, Scytale si ZigZag.
 - Deadline soft: 13.12.2020, 23:59
 - ²Deadline hard: 20.12.2020, 23:59
- Task 3: Modulele mux/demux si decryption_top
 - Deadline soft: 20.12.2020, 23:59
 - Deadline hard: 20.12.2020, 23:59

¹ Fiecare zi de intarziere se depuncea cu 0.5 / 10 (echivalent cu 0.1 din nota finală)

² Fiecare zi de intarziere se depuncea cu 0.5 / 10 (echivalent cu 0.3 din nota finală)

Notare

- +2 pct: implementarea modului register_file
- +2 pct implementarea modului caesar_decryption
 - -1p pentru stocare a mai mult de 1 caracter
- +2 pct implementarea modului scytale_decryption
 - -1p pentru stocare în formă matricială
- +2 pct implementarea modului zigzag_decryption
 - -1p pentru stocare în formă matricială
- +2 pct implementarea modulelor mux/demux și conexiunile în modulul decryption_top
- +2 pct bonus: Implementarea Cifrului ZigZag pentru valorile 4 si 5 ale cheii de decriptare.
- -12 pct: folosirea construcțiilor nesintetizabile din Verilog (while, repeat, for cu număr variabil de iterații, operatorii / și %, instrucțiuni de întârziere etc.);
- -1 pct: lipsa fișierului README;
- -0.5 pct: pentru fiecare zi de întârziere; tema poate fi trimisă pana la deadline-ul hard specificat în enunț (față de deadline-ul soft).
- -0.5 pct: folosirea incorectă a atribuirilor continue (assign), blocante (=) și non-blocante (<=).
- -0.5 pct: indentare haotică
- -0.2 pct: lipsa comentariilor utile
- -0.1 pct: comentarii inutile (ex. wire x; // semnalul x)
- -0.2 pct: diverse alte probleme constatate în implementare (per problemă)

Dacă tema primește 0 puncte pe platforma vmchecker, se pot acorda maxim 2 pct pe ideea implementării, la latitudinea asistentului. Ideea și motivele pentru care nu funcționează trebuie documentate temeinic în README și/sau comentarii. Temele care au erori de compilare vor fi notate cu 0 pct.

Referințe

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Caesar_cipher

[2] <https://en.wikipedia.org/wiki/Scytale>

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_fence_cipher